

RS-Flipflops

Parameterabhängige Nullstellenprobleme mit
Umkehr- und Verzweigungspunkten

Proseminar Numerik, WiSe 02/03

Grundbegriffe der Digitaltechnik


Die digitale Schaltungstechnik beschäftigt sich mit der Verarbeitung digitaler (binärer, logischer, boolescher) Signale. Elektrische Signale repräsentieren dabei die booleschen Wahrheitswerte 1 (auch "H", "Hi", "High") und 0 (auch "L", "Lo", "Low").


Beliebte elektrische Repräsentationen für logisch 0 und 1 sind die Spannungspegel $0V$ und $5V$ (MOS-Technik) oder $0V$ und $12V$ (DTL-Technik).


Digitale Signale können mit sog. Gattern miteinander verknüpft werden. Kombinatorische Gatter arbeiten funktional (rückkopplungsfrei) und haben in der Regel mehrere Eingänge und einen Ausgang, stellen somit eine Funktion $B^n \rightarrow B$, $B = \{0, 1\}$, dar. Durch Bündelung lassen sich auch Funktionen $B^n \rightarrow B^m$ realisieren.


Spezielle Gatter


NOT	AND			OR			NAND			NOR		
I	I_1	I_2	O	I_1	I_2	O	I_1	I_2	O	I_1	I_2	O
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0
	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0

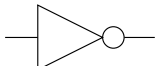

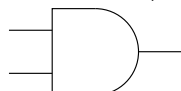

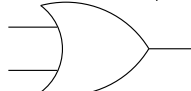

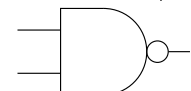





Durch geschicktes Kombinieren dieser Gatter lassen sich **alle** kombinatorischen Schaltfunktionen $B^n \rightarrow B^m$ realisieren. Tatsächlich kommt man mit Gattern des Typs NAND aus (alternativ NOR). Beide Typen lassen sich elektrisch leicht realisieren, weshalb sich die moderne Digitaltechnik im Wesentlichen auf die Verwendung von NAND- und NOR-Gattern beschränkt.

Flipflops

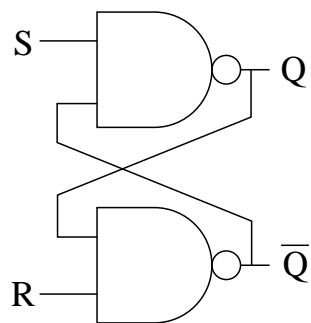Durch Rückkopplung kann man aus Schaltgattern Speicherelemente konstruieren: Aus zwei NAND-Gattern (alternativ zwei NOR-Gattern) lassen sich sog. RS-Flipflops bauen. Diese speichern einen logischen Wert (Bit), der sich mit dem S-Eingang ("Set") setzen und dem R-Eingang ("Reset") rücksetzen lässt.



S	R	Q_{n+1}	\overline{Q}_{n+1}	Q_{n+1}	\overline{Q}_{n+1}
0	0	1	1	Q_n	\overline{Q}_n
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	1
1	1	Q_n	\overline{Q}_n	0	0

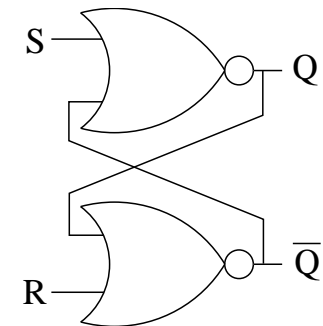

RS-Flipflops lassen sich durch zwei zusätzliche Gatter leicht zu D-Flipflops ergänzen, die Grundelement digitaler Speicherchips sind.


Grundlagen elektrischer Bauelemente

Das Verhalten elektrischer Bauelemente wird durch sog. Strom-Spannungs-Beziehungen modelliert:

Widerstände:


Es gilt das Ohmsche Gesetz: der durch den Widerstand der Größe R fließende Strom I_R ist linear zur anliegenden Spannung $U_R = \varphi_1 - \varphi_2$, es gilt:

$$I_R = U_R/R.$$

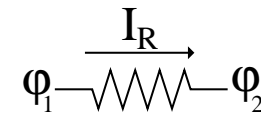


Dioden:

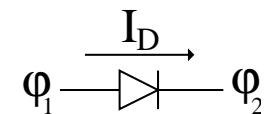Für den Diodenstrom gilt $I_D = f_D(\varphi_1 - \varphi_2) = I_S(e^{(\varphi_1 - \varphi_2)/U_T} - 1)$ mit den Parametern Sättigungsstrom $I_S \approx 10^{-12} \dots 10^{-15} A$ und Thermospannung $U_T \approx 0.025V$ (bei $27^\circ C$).



Bipolartransistoren (NPN):

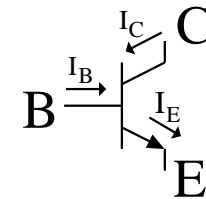Im verwendeten "Ebersmodell" werden die Ströme der drei Anschlüsse (Basis, Kollektor, Emitter) getrennt modelliert. Es gelten die Beziehungen:



$$I_E = I_{DE} - \alpha_R I_{DC} \quad I_C = \alpha_F I_{DE} - I_{DC}$$
$$I_B = I_E - I_C = (1 - \alpha_F) I_{DE} - (\alpha_R - 1) I_{DC}$$



Dabei ist $I_{DE} = I_{ES}(e^{U_{BE}/U_T} - 1)$ und $I_{DC} = I_{CS}(e^{U_{BC}/U_T} - 1)$.

Die folgenden Parameter können verwendet werden:

Vorwärts-Verstärkung:	$\alpha_F = 0.99$
Rückwärts-Verstärkung:	$\alpha_R = 0.5$
Emitter-Diodenstrom:	$I_{ES} = 10^{-12} \dots 10^{-15} \text{ A}$
Kollektor-Diodenstrom:	$I_{CS} = \frac{\alpha_F}{\alpha_R} I_{ES} = 10^{-12} \dots 10^{-15} \text{ A}$

MOS-Transistoren (MOSFET):

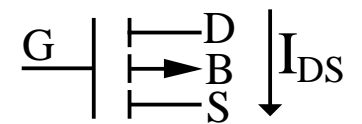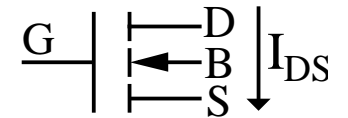Unterschieden werden N-Kanal- und P-Kanal-Typen. Im Gegensatz zu Bipolartransistoren fließen hier keine Steuerströme. MOSFET haben die vier Anschlüsse Gate, Drain, Source, Bulk. Sie werden durch das Schichman-Hodge-Modell beschrieben:



$$I_{DS} = \text{NMOS}(U_{GS}, U_{DS}, U_{GD}, U_{BS}, U_{BD})$$
$$= \begin{cases} g_{DS}(U_{GS}, U_{DS}, U_{BS}) & U_{DS} > 0 \\ 0 & U_{DS} = 0 \\ -g_{DS}(U_{GD}, -U_{DS}, U_{BD}) & U_{DS} < 0 \end{cases}$$

bzw.

$$I_{DS} = \text{PMOS}(U_{GS}, U_{DS}, U_{GD}, U_{BS}, U_{BD})$$
$$= -\text{NMOS}(-U_{GS}, -U_{DS}, -U_{GD}, -U_{BS}, -U_{BD})$$

Dabei sei $g_{DS}(U_{GS}, U_{DS}, U_{BS}) =$

$$\begin{cases} 0 & U_{GS} - U_{TE} \leq 0 \\ \beta(U_{GS} - U_{TE})^2(1 + \delta U_{DS}) & 0 \leq U_{GS} - U_{TE} \leq U_{DS} \\ \beta U_{DS}(2(U_{GS} - U_{TE}) - U_{DS})(1 + \delta U_{DS}) & U_{DS} \leq U_{GS} - U_{TE} \end{cases}$$

und $U_{TE} = U_{T_0} + \gamma(\sqrt{\phi - U_{BS}} - \sqrt{\phi})$

Die folgenden Parameter können verwendet werden:

Null-Schwellenspannung: $U_{T_0} = 0.8 \text{ V}$

Substrat-Schwellenspannung: $\gamma = 0.1 \text{ V}^{1/2}$

Kanalmodulation: $\delta = 0.1 \text{ V}^{-1}$


Oberflächenpotential: $\phi = 0.8 \text{ V}$

Leitfähigkeitskonstante: $\beta = \beta_1 \text{ A/V}^2$

Inverterschaltungen (NOT-Gatter)

NMOS-Inverter haben einen sehr einfachen Aufbau (siehe Schaltbild). Der Drain-Source-Strom I_{DS} läßt sich nach dem Schichman-Hodge-Modell wie folgt berechnen:


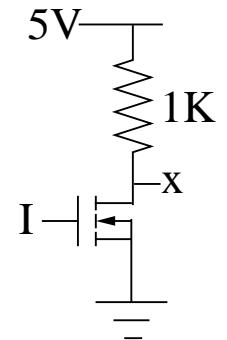
$$I_{DS} = \text{NMOS}(I - 0, x - 0, I - x, 0 - 0, 0 - x).$$



Für verschiedene Parameter I erhält man so eine Kurvenschar $I_{DS,I}(x)$. Ebenfalls abhängig vom Potential beim Knoten x ist der Strom $I_R = (5 - x)/1000$ durch den Lastwiderstand. Die 1. Kirchhoffsche Regel ("Die Strombilanz in jedem Knoten muß ausgeglichen sein") führt auf ein Nullstellenproblem: wird eine Eingangsspannung I an den Inverter angelegt, so nimmt der Ausgangsknoten ein Potential x an, für das $I_R = I_{DS}$ gilt, also

$$(5 - x)/1000 - \text{NMOS}(I, x, I - x, 0, -x) = 0.$$

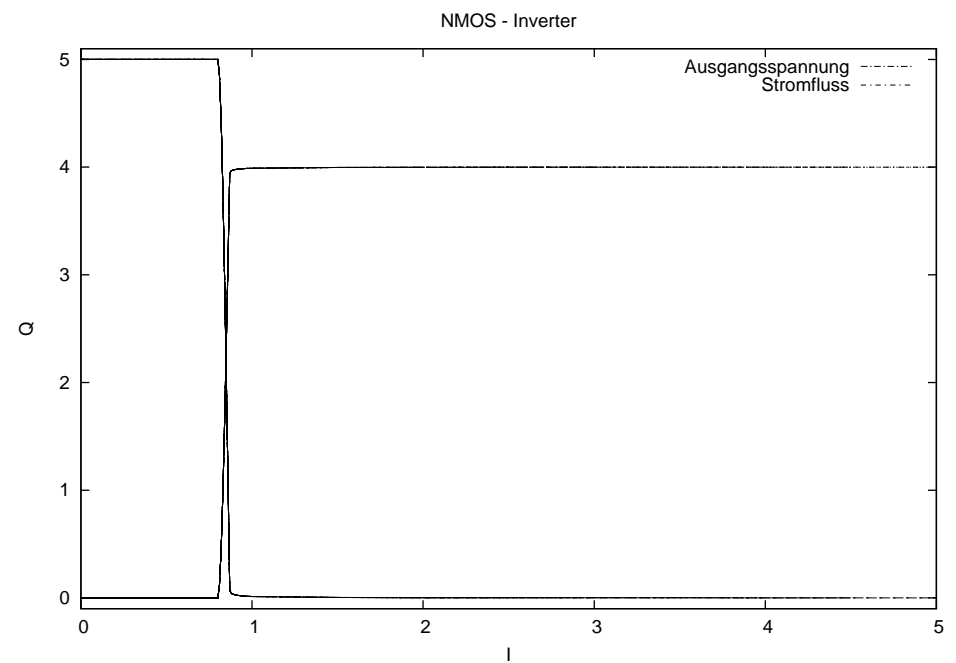
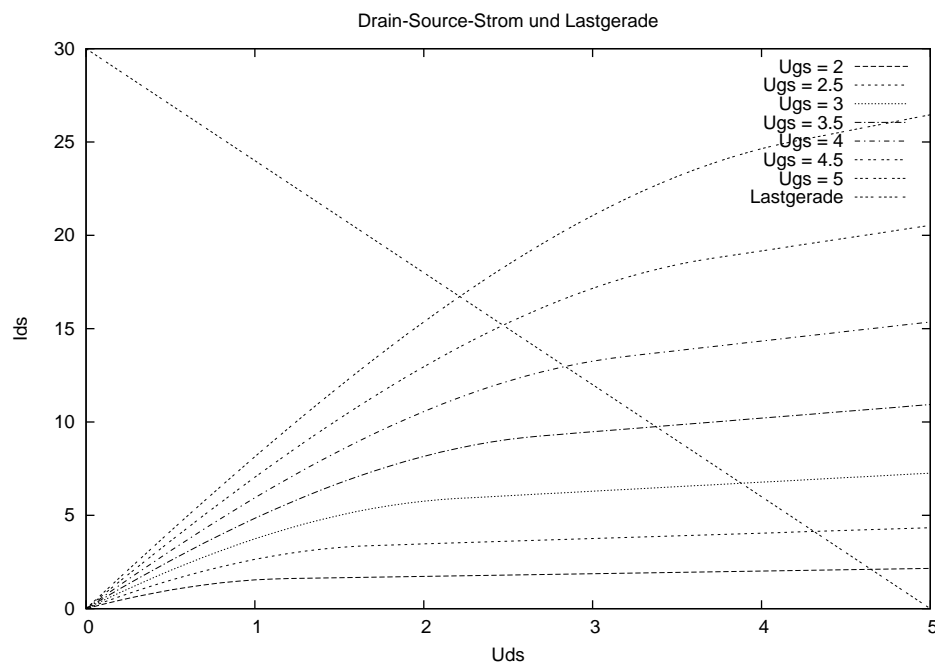
Mit dem Newton-Verfahren lassen sich diese Nullstellen leicht finden. Es ergibt sich ein für Inverter typischer Nullstellenverlauf:



Beachte, daß bei NMOS-Invertern bei gesetztem Eingang (5V) ein Ruhestrom fließt. Das wird bei CMOS-Invertern durch eine

komplementäre Bauweise vermieden. Man erhält ebenfalls ein Nullstellenproblem, das wieder vom Newton-Verfahren einfach gelöst werden kann:

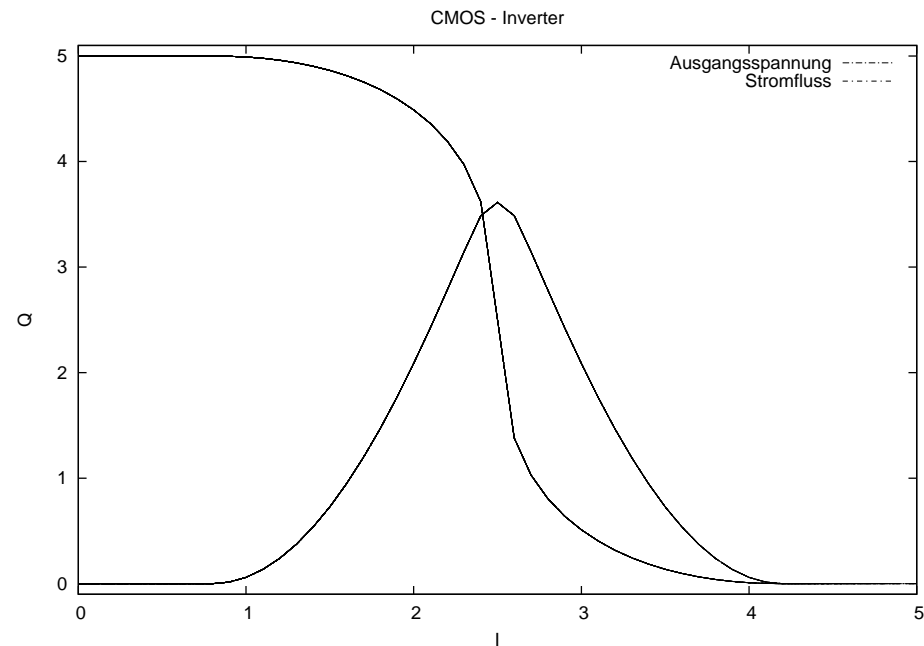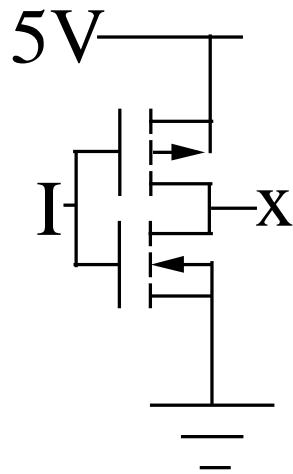
$$\text{PMOS}(I - 5, x - 5, I - x, 5 - 5, 5 - x) + \text{NMOS}(I, x, I - x, 0, -x) = 0$$



NAND-Gatter in DTL-Technik

Ein NAND-Gatter in DTL-Technik kann wie nebenstehend realisiert werden. Wir werden $R_0 = R_C = 1000\Omega$, $R_1 = 18000\Omega$, $R_2 = 200000\Omega$, $\alpha_F I_{ES} = I_S = 10^{-12}A$ annehmen.

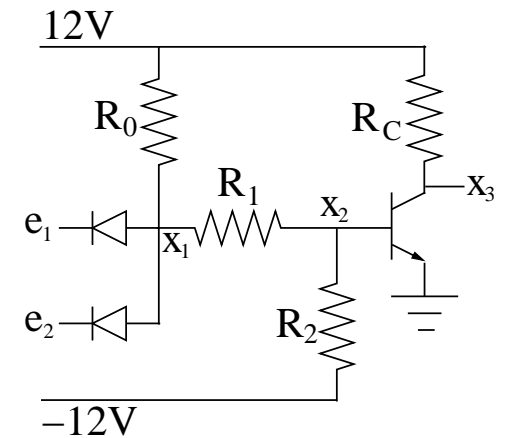Für die drei Knotenpotentiale x_1, x_2, x_3 liefert die 1. Kirchhoffsche Regel je eine Gleichung:




$$(12 - x_1)/R_0 + (x_2 - x_1)/R_1 - f_D(x_1 - e_1) - f_D(x_1 - e_2) = 0$$

$$(x_1 - x_2)/R_1 + (-12 - x_2)/R_2 - \frac{1}{99}f_D(x_2) - f_D(x_2 - x_3) = 0$$

$$(12 - x_3)/R_C - f_D(x_2) + 2f_D(x_2 - x_3) = 0$$

Einige spezielle Nullstellen dieser Funktion $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ findet (bei exakter Funktionalmatrix!) wieder das Newton-Verfahren:

e_1	e_2	x_1	x_2	x_3
0	0	0.56155	-0.47564	12.000
12	0	0.57884	-0.45978	12.000
0	12	0.57884	-0.45978	12.000
12	12	11.3996	0.58169	0.0859

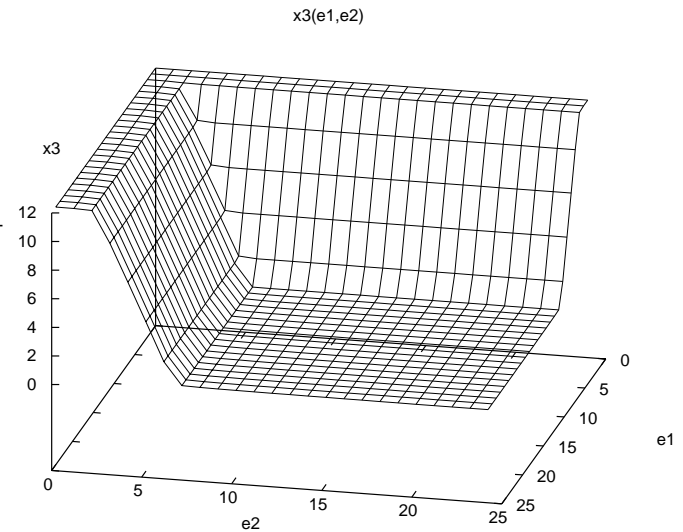


Durch (kleinschrittiges) Verfolgen der Nullstellen über die $e_1 \times e_2$ -Ebene kann obiger Plot erstellt werden, der das Potential des NAND-Ausgangs x_3 als Funktion der Eingänge e_1 und e_2 darstellt. Die Abbildung bestätigt die erhoffte "NAND-Funktionalität" der Schaltung.

Um die vier Startlösungen zu finden, wurde eine 300-schrittige Einbettung bzgl. der (physikalischen) Parameter U_T (Thermospannung $1 \rightarrow \frac{1}{40}$) und I_S (Sättigungsstrom $10^{-2} \rightarrow 10^{-12}$) durchgeführt. Beim Verfolgen der Nullstellen über $e_1 \times e_2$ war keine Einbettung nötig, wenn die Schrittweite klein genug gewählt war.

RS-Flipflops aus DTL-NANDs

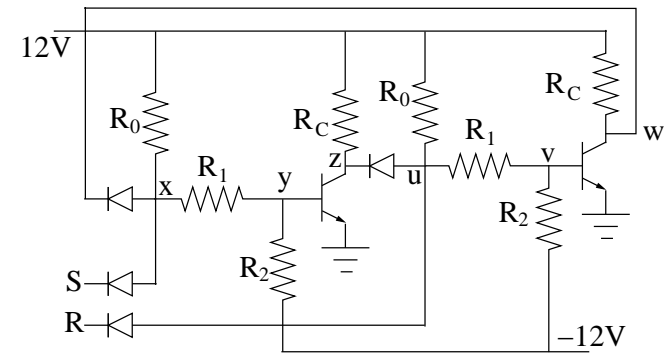Natürlich können aus zwei der beschriebenen DTL-NAND-Gatter RS-Flipflops gebaut werden. Dabei müssen sechs Potentialknoten betrachtet werden:



$$(12 - x)/R_0 + (y - x)/R_1 - F_D(x - w) - F_D(x - S) = 0$$

$$(y - x)/R_1 + (-12 - y)/R_2 - \frac{1}{99}F_D(y) - F_D(y - z) = 0$$

$$(12 - z)/R_C + F_D(u - z) - F_D(y) + 2F_D(y - z) = 0$$

$$(12 - u)/R_0 + (v - u)/R_1 - F_D(u - z) - F_D(u - R) = 0$$

$$(v - u)/R_1 + (-12 - v)/R_2 - \frac{1}{99}F_D(v) - F_D(v - w) = 0$$


$$(12 - w)/R_C + F_D(x - w) - F_D(v) + 2F_D(v - w) = 0$$

Ist (S, x, y, z, R, u, v, w) eine Nullstelle dieser $\mathbb{R}^6 \rightarrow \mathbb{R}^6$ -Funktion, dann ist natürlich (R, u, v, w, S, x, y, z) ebenfalls eine. Der Fall $(x, y, z) = (u, v, w)$ kann nur bei $R = S$ eintreten (und wird symmetrische Lösung genannt).


Für den Fall $R = S = 12$ findet man mit dem Newton-Verfahren drei (!) Lösungen:

R	S	x	y	z	u	v	w
12	12	4.5073	0.58634	3.9396	4.5073	0.58634	3.9396
12	12	11.400	0.59726	0.1095	0.6881	-0.3595	12.000
12	12	0.6881	-0.3595	12.000	11.400	0.59726	0.1095

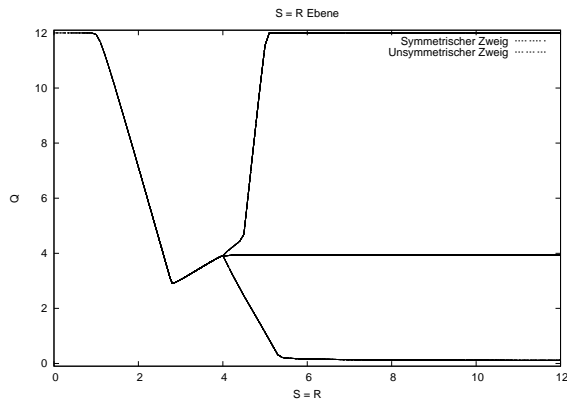
Die folgenden Diagramme zeigen die Resultate von Pfadverfolgungen der symmetrischen und unsymmetrischen Lösungen von $R = S = 12$ bis $R = S = 0$ und in den Ebenen $R = 12$ und $S = 12$. Dargestellt ist jeweils nur die Ausgangskomponente w .



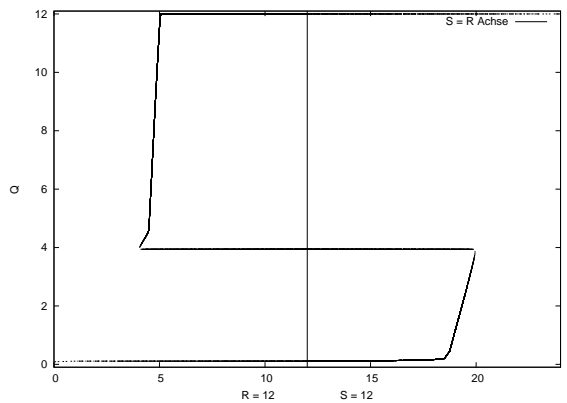Die Pfadverfolgung des symmetrischen Zweigs geht einher mit einem Vorzeichenwechsel der Determinante der Funktionalmatrix an der Stelle der Verzweigung.




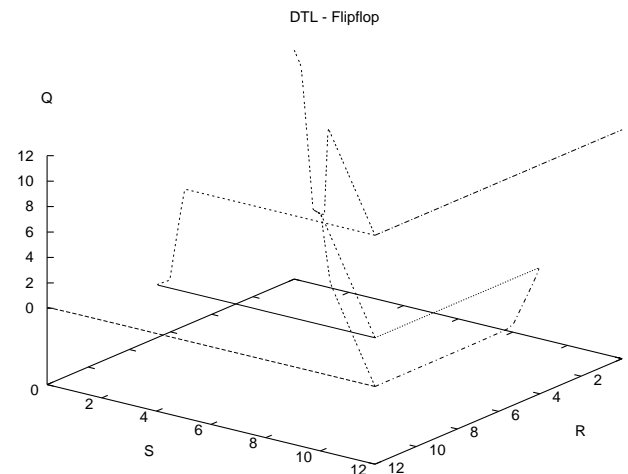Wie erwartet existieren für $R = S = 12$ zwei Nullstellen, für $R = 0$ bzw. $S = 0$ jedoch nur einzelne.



NAND-Gatter in CMOS-Technik

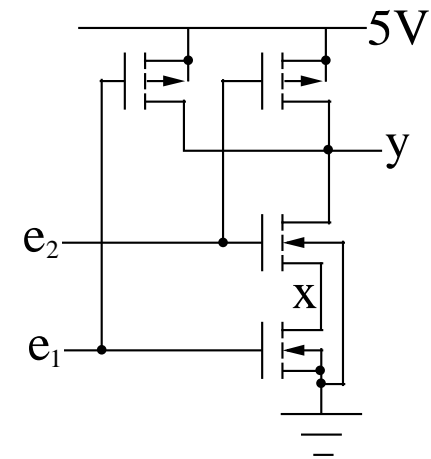Der Schaltplan eines CMOS-NAND-Gatters ist rechts gegeben. Es sind nur zwei Potentialknoten zu betrachten. Beachte, daß sich der Parameter β_1 des Schichman-Hodge-Modells kürzen läßt!





$$\begin{aligned} & \text{NMOS}(e_1 - 0, x - 0, e_1 - x, 0 - 0, 0 - x) \\ - & \text{NMOS}(e_2 - x, y - x, e_2 - y, 0 - x, 0 - y) = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{NMOS}(e_2 - x, y - x, e_2 - y, 0 - x, 0 - y) \\ + & \text{PMOS}(e_1 - 5, y - 5, e_1 - y, 5 - 5, 5 - y) \\ + & \text{PMOS}(e_2 - 5, y - 5, e_2 - y, 5 - 5, 5 - y) = 0 \end{aligned}$$

Recht einfach lassen sich mit dem Newton-Verfahren rechtsstehende Nullstellen finden.


e_1	e_2	x	y
0	0	0	5
0	5	4.0688	5
5	0	0	5
5	5	$-1.56e-15$	$-1.56e-15$

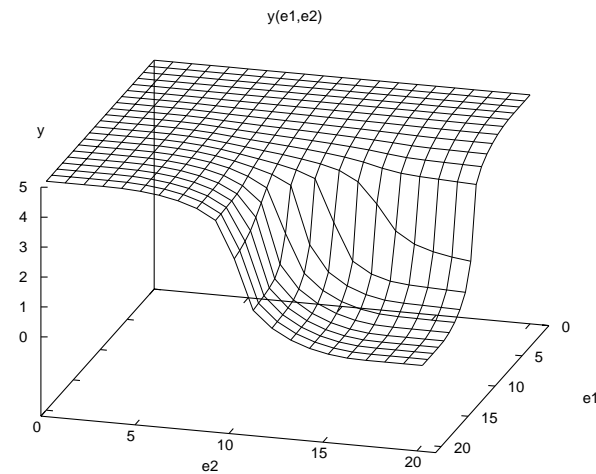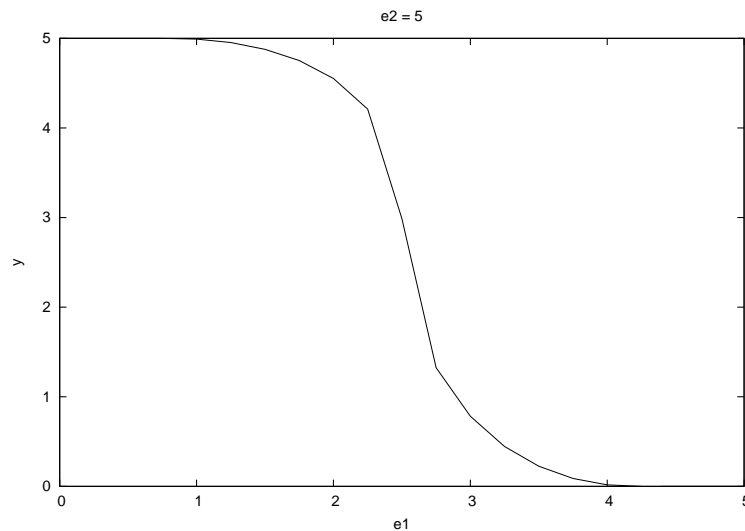Die folgenden Abbildungen zeigen das Schaltverhalten des Gatters bei $e_2 = 5$ bzw. in der $e_1 \times e_2$ -Ebene:



RS-Flipflop in CMOS-Technik

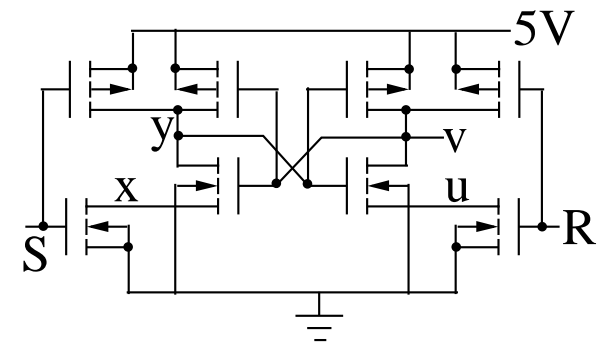Das aus zwei CMOS-NAND-Gattern konstruierte RS-Flipflop ist rechts abgebildet. Es existieren vier Potentialknoten:



$$\begin{aligned} & \text{NMOS}(S - 0, x - 0, S - x, 0 - 0, 0 - x) \\ & - \text{NMOS}(v - x, y - x, v - y, 0 - x, 0 - y) = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{NMOS}(v - x, y - x, v - y, 0 - x, 0 - y) \\ & + \text{PMOS}(S - 5, y - 5, S - y, 5 - 5, 5 - y) \\ & + \text{PMOS}(v - 5, y - 5, v - y, 5 - 5, 5 - y) = 0 \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} & \text{NMOS}(R - 0, u - 0, R - u, 0 - 0, 0 - u) \\ & - \text{NMOS}(y - u, v - u, y - v, 0 - u, 0 - v) = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{NMOS}(y - u, v - u, y - v, 0 - u, 0 - v) \\ & + \text{PMOS}(R - 5, v - 5, R - v, 5 - 5, 5 - v) \\ & + \text{PMOS}(y - 5, v - 5, y - v, 5 - 5, 5 - v) = 0 \end{aligned}$$


Natürlich existiert auch hier ein symmetrischer und ein unsymmetrischer Lösungszweig.

Lösungen für $R = S = 5$ können wieder einfach gefunden werden:


S	R	x	y	u	v
5	5	0	0	0	5
5	5	0	5	0	0
5	5	0.34195	2.6792	0.34195	2.6792

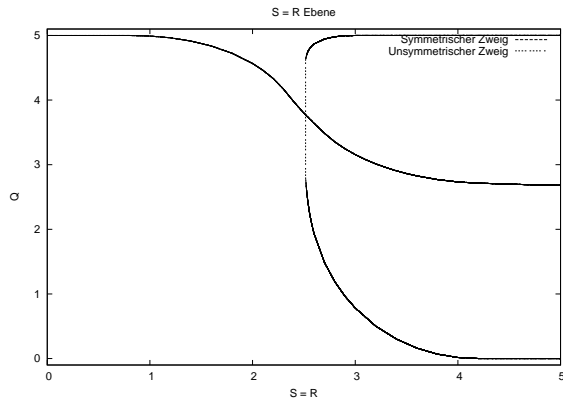


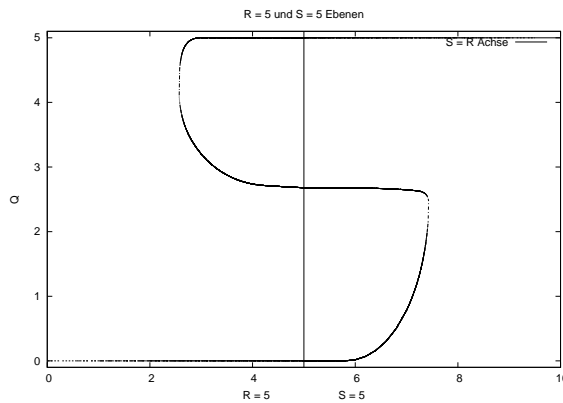Ergebnis einer Pfadverfolgung von $S = R = 5$ bis $S = R = 0$. Im symmetrischen Zweig kommt es wieder zu einem Vorzeichenwechsel der Determinante der Funktionalmatrix.



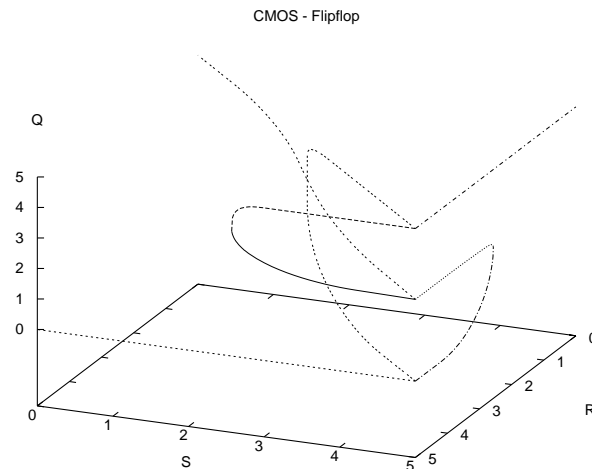Wie erwartet existieren für $R = S = 5$ zwei Nullstellen, für $R = 0$ bzw. $S = 0$ jedoch nur einzelne.



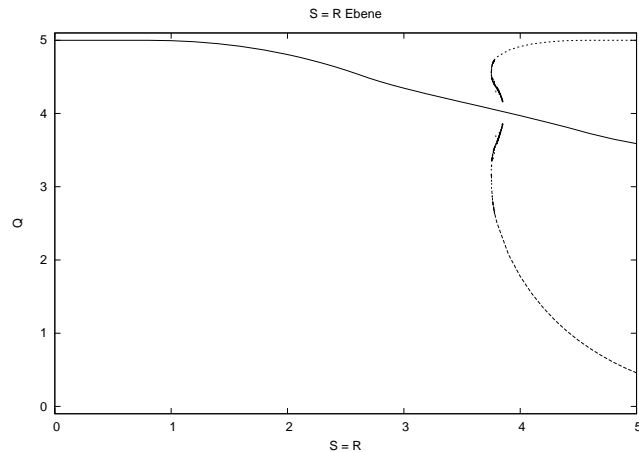

Werden die PMOS-Transistoren des CMOS RS-Flipflops durch selbstleitende Modelle ersetzt (z.B. $U_{T0} = -0.8V$ und $\gamma = -0.1V^{1/2}$), so ergibt sich ein qualitativ ausgeprägteres Diagramm für die $R = S$ -Ebene.

Der Versuch, gefundene Nullstellen bei $R = S = 5$ in Richtung $R = S = 0$ zu verfolgen, wird scheitern. Hier wurden die Nullstellen rund um den Verzweigungspunkt durch Ausprobieren zufällig gewählter Startpunkte für das Newton-Verfahren gefunden.

Ressourcen

Diese Folien und die Quellprogramme der während des Vortrags verwendeten Octave-Skripten lassen sich hier finden:

<http://www.stud.uni-hamburg.de/users/poetter/flipflop/>

Octave ist eine freie, Matlab-ähnliche (weitgehend codekompatible) Programmiersprache zum effizienten numerischen Rechnen:

<http://www.octave.org/>

Literaturhinweise

- *K. Taubert*: Flip-Flops: Parameterabhängige Nullstellenprobleme mit Umkehr- und Verzweigungspunkten, *Institut für Angewandte Mathematik der Universität Hamburg*, Juli 1994.
- *K. Taubert, W. Wiedl*: Einführung in die Numerik und Simulation höchstintegrierter Schaltungen, *Institut für Angewandte Mathematik der Universität Hamburg*, WiSe 92/93.
<http://www.math.uni-hamburg.de/home/taubert/transistor.pdf>
- *Schiffmann/Schmitz*: Technische Informatik 1, *Springer-Verlag*, 1995.